Examen B3
Architecture des ordinateurs

Durée : 1 h 30

Inscrivez vos réponses <u>exclusivement</u> sur le document réponse.
Ne pas détailler les calculs sauf si cela est explicitement demandé.
Ne pas écrire à l'encre rouge ni au crayon à papier.

Exercice 1 (7 points)

1. Complétez les chronogrammes sur le document réponse (jusqu'à la dernière ligne verticale pointillée) pour les montages des figures 1 et 2.
2. Complétez la table de vérité sur le document réponse pour la figure 3.

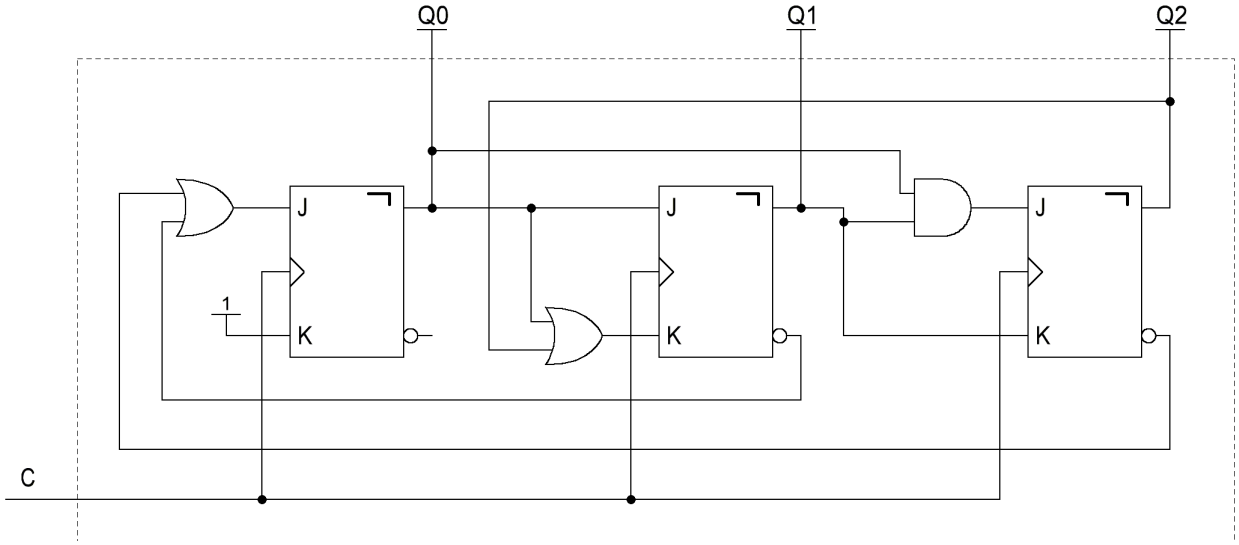


Figure 1

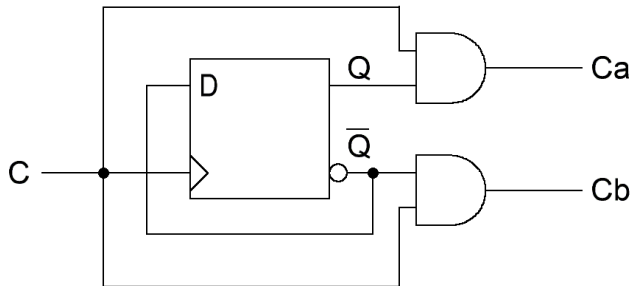


Figure 2

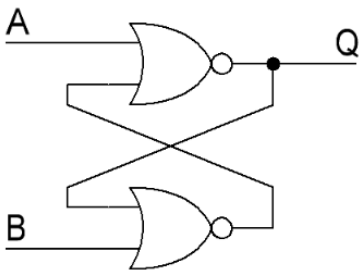


Figure 3

Exercice 2 (6 points)

On souhaite réaliser la séquence du tableau présent sur le document réponse à l'aide de bascules JK.

1. Remplissez le tableau présent sur le document réponse.
2. Sur le document réponse, donnez les expressions les plus simplifiées des entrées *J* et *K* de chaque bascule **en justifiant par des tableaux de Karnaugh (bulles incluses) pour les solutions qui ne sont pas évidentes**. On appelle solution évidente celle qui ne comporte aucune opération logique hormis la complémentation (par exemple : J0 = 1, K1 = $\overline{Q2}$). **Ne pas utiliser l'opérateur OU EXCLUSIF**. **Aucun point ne sera attribué à une expression si son tableau est faux (valeurs fausses ou bulles fausses ou pas de bulles).**

Exercice 3 (4 points)

On souhaite réaliser la séquence du tableau présent sur le document réponse à l'aide de bascules D.

1. Remplissez le tableau présent sur le document réponse.
2. Donnez les expressions les plus simplifiées des entrées *D* pour chaque bascule **en justifiant par des tableaux de Karnaugh pour les solutions qui ne sont pas évidentes (bulles incluses)**. On appelle solution évidente celle qui ne comporte aucune opération logique hormis la complémentation (par exemple : D0 = 1, D1 = $\overline{Q0}$). **Ne pas utiliser l'opérateur OU EXCLUSIF**. **Aucun point ne sera attribué à une expression si son tableau est faux (valeurs fausses ou bulles fausses ou pas de bulles).**

Exercice 4 (3 points)

1. Que réalise le montage ci-dessous (figure 4) ? Vous préciserez les trois caractéristiques suivantes :
   - Compteur ou décompteur ;
   - Synchrone ou asynchrone ;
   - Valeur du modulo.

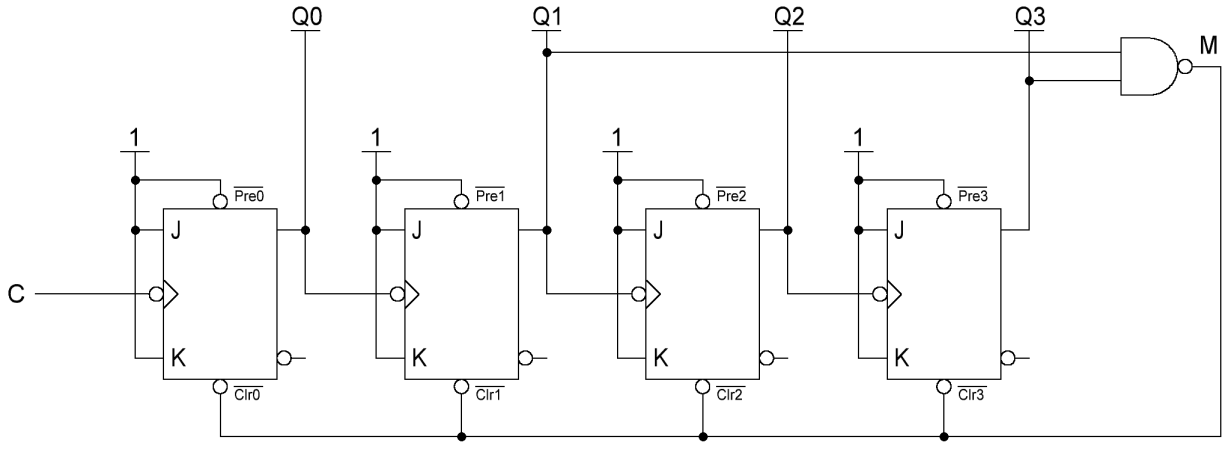


Figure 4

2. Câblez la figure 5 afin de réaliser un **décompteur asynchrone modulo 15**.

Nom ..... Prénom ..... Classe.....UID.....

DOCUMENT RÉPONSE À RENDRE

Exercice 1

1.

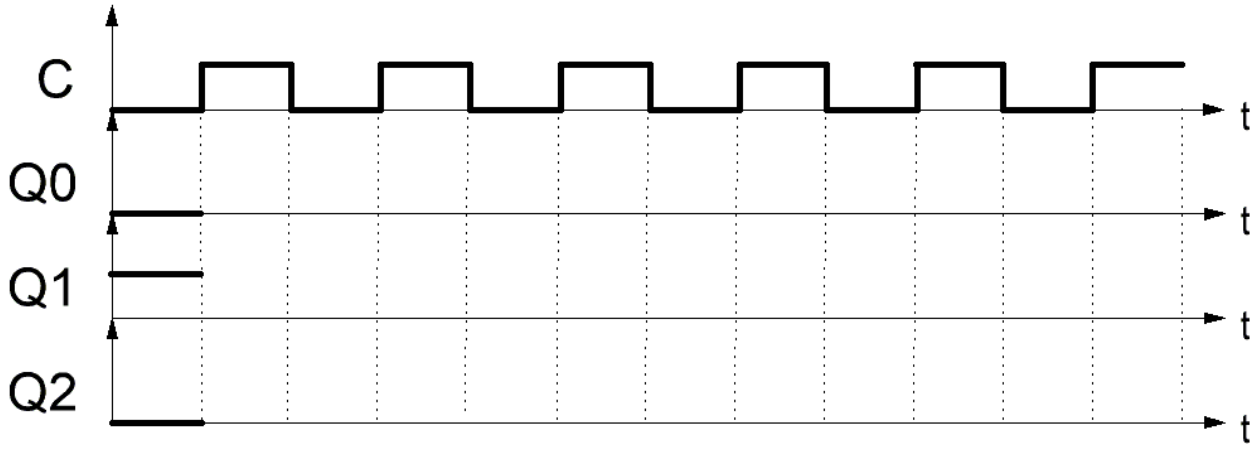


Figure 1

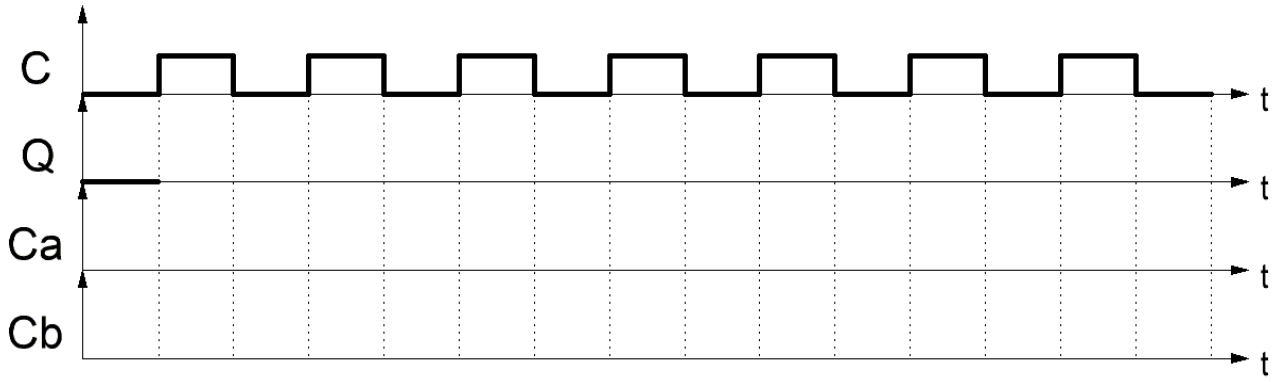


Figure 2

2.

A	B	Q
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Figure 3

Exercice 2

Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0
1	1	1						
1	0	0						
1	0	1						
1	1	0						
0	1	1						
0	0	1						
0	0	0						

	Q1 Q0			
J0	**00**	**01**	**11**	**10**
Q2 0				
Q2 1				

J0 =

	Q1 Q0			
K0	**00**	**01**	**11**	**10**
Q2 0				
Q2 1				

K0 =

	Q1 Q0			
J1	**00**	**01**	**11**	**10**
Q2 0				
Q2 1				

J1 =

	Q1 Q0			
K1	**00**	**01**	**11**	**10**
Q2 0				
Q2 1				

K1 =

	Q1 Q0			
J2	**00**	**01**	**11**	**10**
Q2 0				
Q2 1				

J2 =

	Q1 Q0			
K2	**00**	**01**	**11**	**10**
Q2 0				
Q2 1				

K2 =

Exercice 3

1.

Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
1	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
0	1	1			
0	0	1			
0	0	0			

2.

Q2 \ Q1 Q0	00	01	11	10
D0				
0				
1				

D0 =

Q2 \ Q1 Q0	00	01	11	10
D1				
0				
1				

D1 =

Q2 \ Q1 Q0	00	01	11	10
D2				
0				
1				

D2 =

Exercice 4

1. Figure 4 :

2.

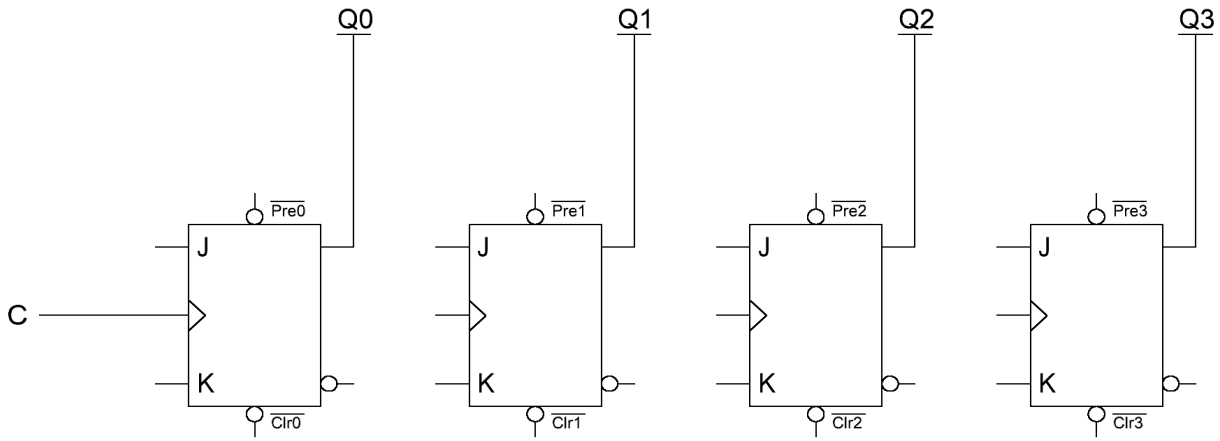


Figure 5

Si vous manquez de place, vous pouvez utiliser le cadre ci-dessous.