

TD 2 : Equivalences Thévenin/Norton

Pour chacun des montages suivants, déterminer l'expression de la tension U en utlisant les équivalences Thévenin/Norton. Vous exprimerez vos résultats en fonction de R, E et éventuellement I.


1.

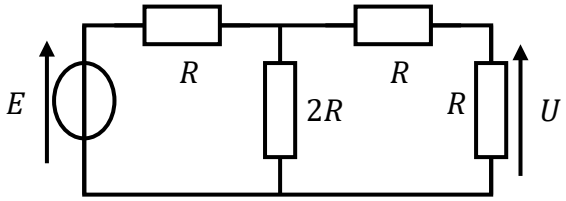


2.

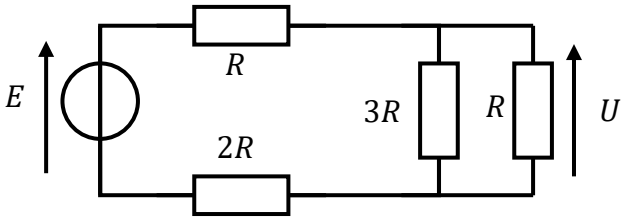


3.

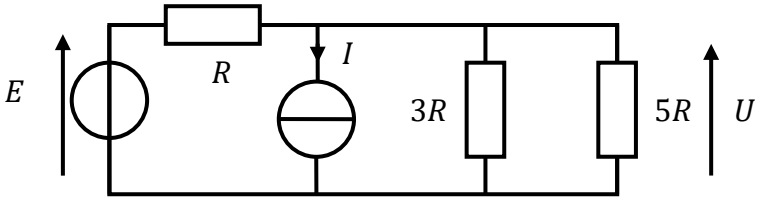


4.

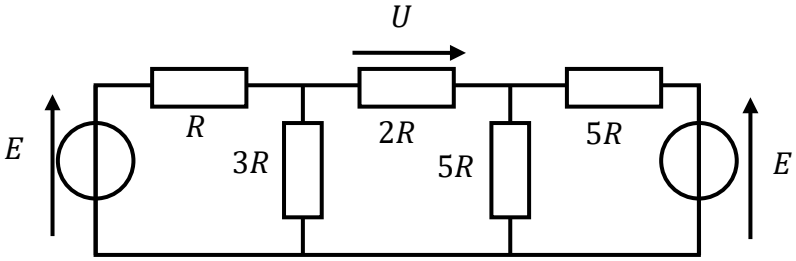


5.

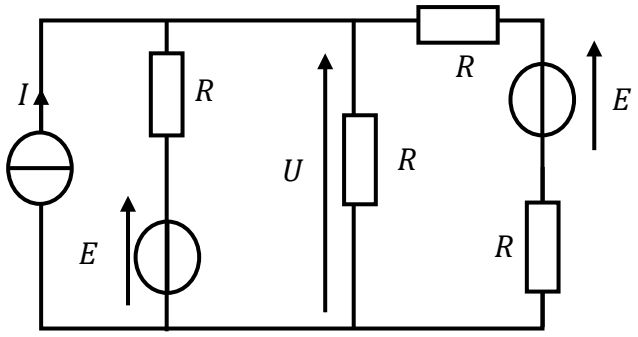
I
R
R
E
U
R
E
R


6.

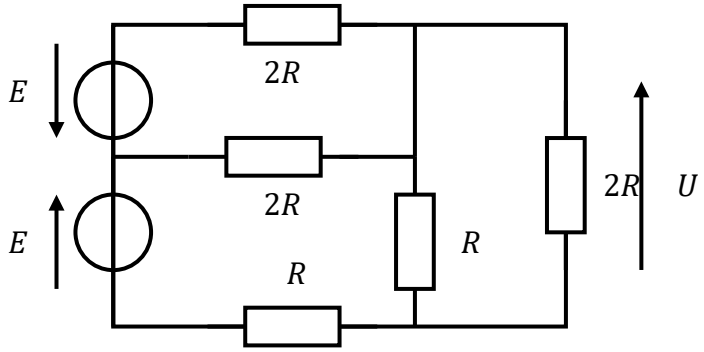
E
2R
2R
E
R
R
2R
U

7.

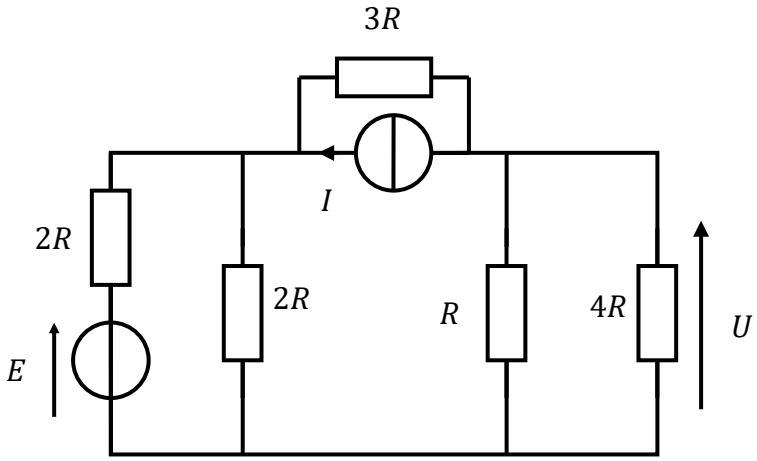
3R
I
2R
2R
R
4R
U
E

8.

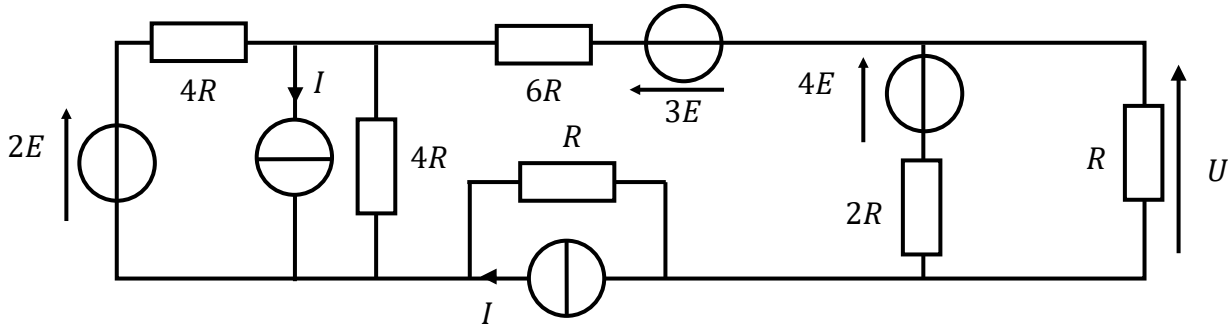
4R
I
6R
3E
4E
2E
4R
R
R
U
2R
I